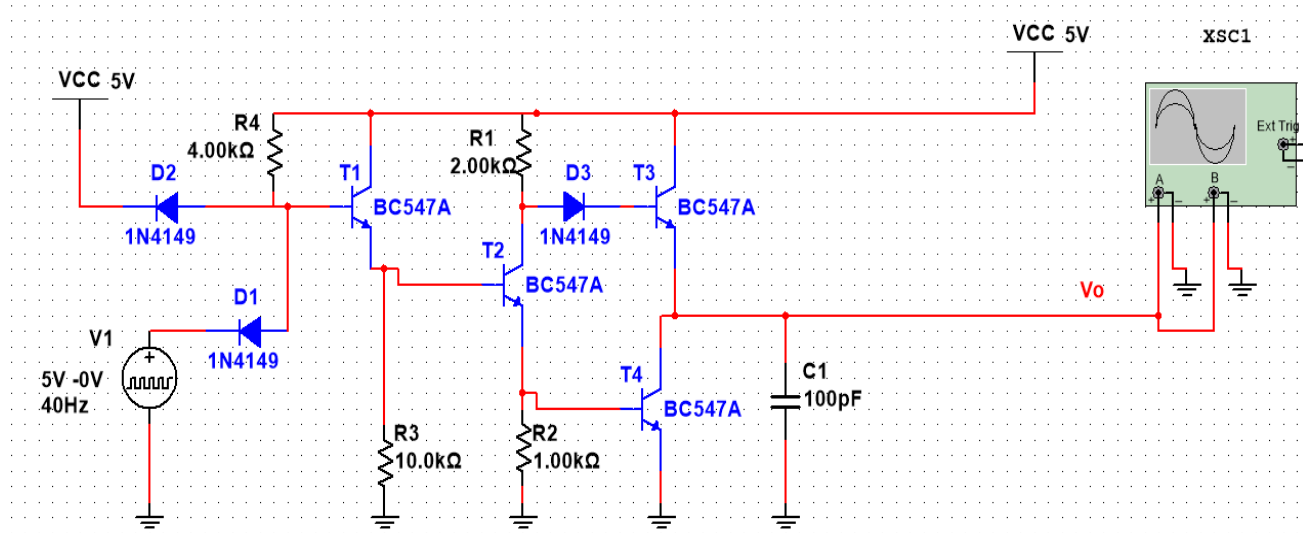
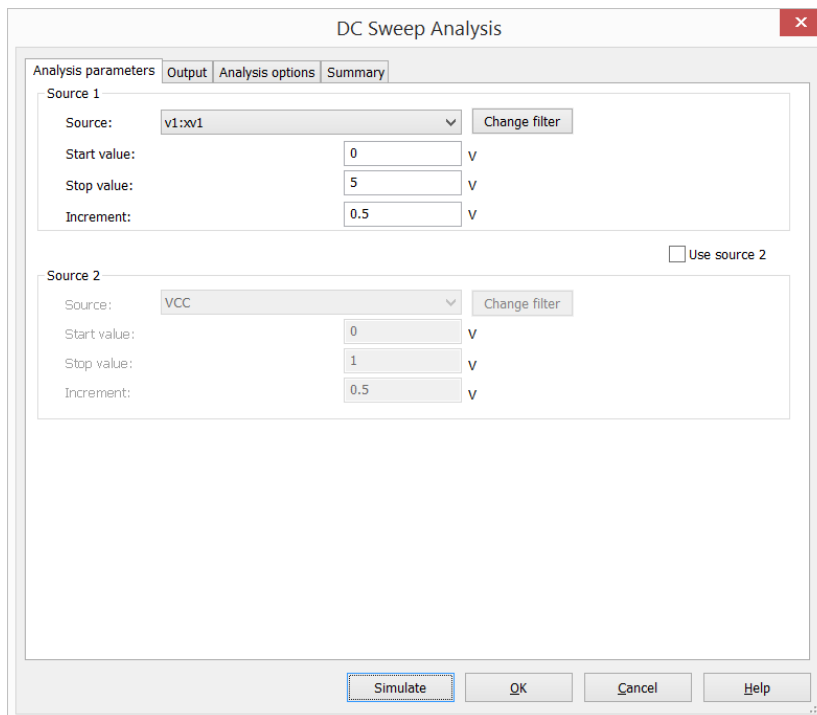


Tema 2 – EEA


Pentru Figura 18:

Caracteristica de transfer: $V_0 = F(V_1)$ (sweep 0-5V)

Tema2

Printing Time: Monday, February 8, 2016, 14:05:26

DC Transfer Characteristic

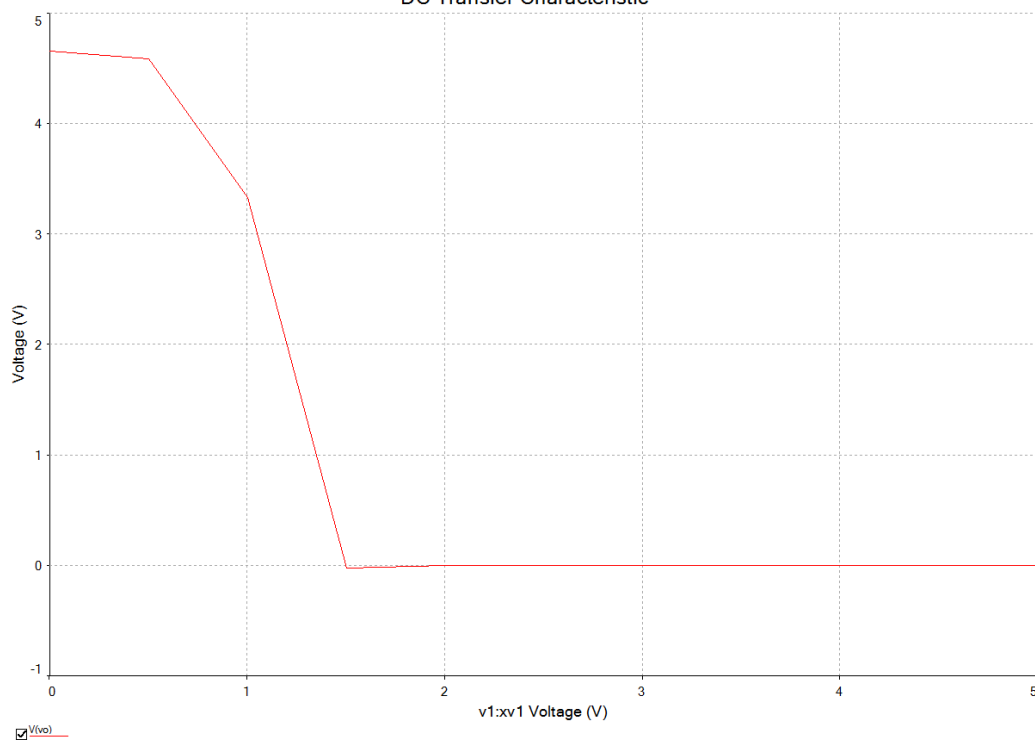


Analiza in regim tranzitoriu: $V_O(t)$

Tema2

Printing Time: Monday, February 8, 2016, 13:46:00

Transient Analysis

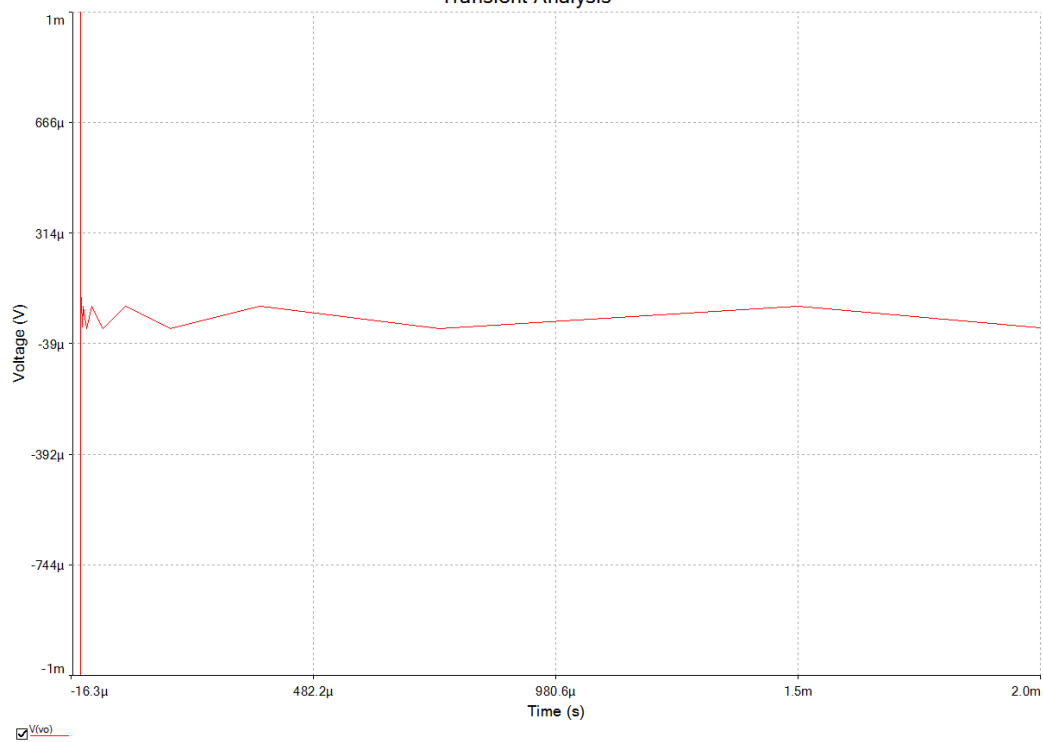

Graficul osciloscopului (XSC1): $V_o(t)$

